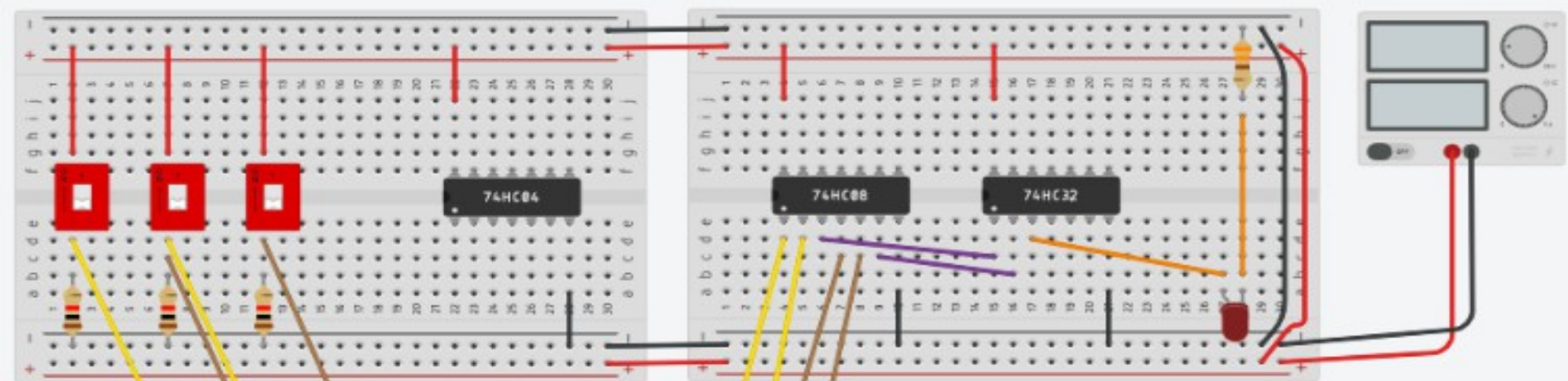


A B C

NOT

AND

OR



Accendere se A+B o B+C o A+B+C sono premuti

Led= $A+B + B \cdot C$